电池采样电路有异常? 差点提桶跑路

电路啊 2025年09月08日 21:50 广东

以下文章来源于24c01硬件电子,作者24c01




24c01硬件电子

感谢关注24c01电子硬件,非常荣幸能和您一起探索电子的世界。欢迎转载。商务合作...

俗话说的好"电路和我有一个能跑就行,电路不跑我就跑"。今天这期带来的是一个硬件bug。不过多阐述,一起看看:


问题描述:

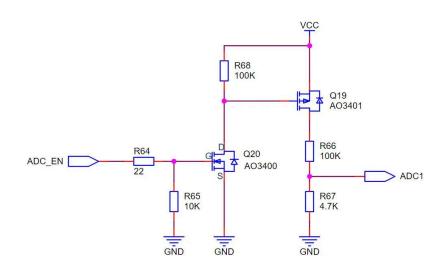产品电池采样电路样机概率有40uA额外的漏电流,五台样机有一台出现这种异常现象。问题定位到PMOS上,更换PMOS有用。电路原理图如下:



原理图分析:

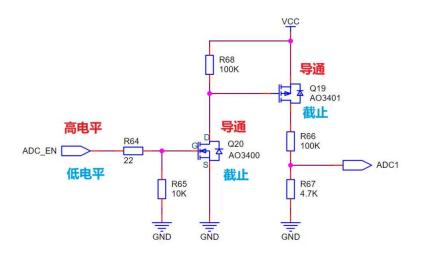当ADC_EN为高电平时,NMOS管Q20导通,PMOS管Q19导通,ADC1采集得到 VIN的电压(ADC1≈VCC*4.7K/104.7K)。当ADC_EN为低电平时,NMOS和 PMOS均为关断状态,此时在R66和R67上不会有漏电流(低功耗必备电路)。




从原理图分析是没什么问题,但是实际异常就是在Q19截止的时候,仍然会有40uA的漏电流。

原因分析:

后来发现VIN对应的电池电压,电池是12V的电池,即电池充满电后的电压会更高(大于12V)。


而这个原理图是从4.2V的锂电池采集电路里拷贝过来的。。。

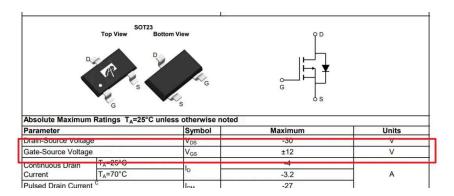当NMOS导通后,PMOS两端的VGS电压几乎等同为VIN(大于12V),而采用的PMOS为AO3401,其VGS耐压绝对最大值也就是±12V。加上之前描述更换PMOS后问题会得到解决,所以怀疑是PMOS的VGS过压导致PMOS内伤,可能就产生了额外的漏电流。




解决方案:

1、电阻分压后控制PMOS,更改后电路图大致如下:

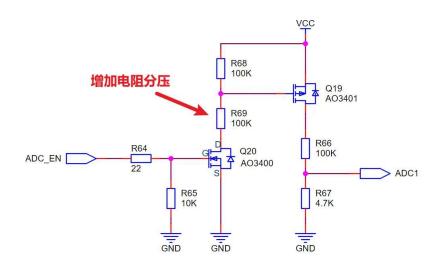

2、更换VGS耐压更高的PMOS,例如AO3407。

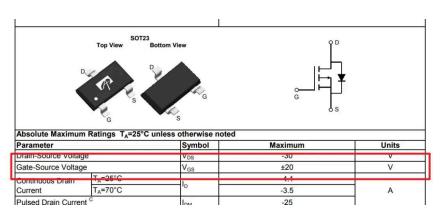

3、提桶跑路。



总结:

要额外注意MOS管的VGS耐压和VDS耐压,不要随心所欲。

关于电池采样电路, 我们写过一篇体系化的分析, 强烈推荐阅读:

电池电压侦测电路设计,如何实现关机功耗为零?

阅读原文